普通物理實驗報告

實驗名稱:_____

班級:

組別:

組員姓名:	 	
基本分數 50		
實驗數值 20		
理論數值 10		
圖表 10		
問題 10		
其他評分		
總評分:		

【記錄】

- 一、螺線管自感值的量測-電路法: f = 50kHz
- 1. 螺線管 L_1 、 $R = 100\Omega$
- A.CH2 跨接電阻兩端

示波器上顯現圖形

$$V_{i,pp} = V_{R,pp} =$$

$$\Delta t = \phi =$$

$$L_1 = \mu_0 N_1^2 A_1 / \ell_1 =$$

$$L_1 = R \tan \phi / \omega =$$

 $V_{L,pp} =$

B. CH2 跨接螺線管L₁ 兩端

示波器上顯現圖形

2. 螺線管 L_1 、 $R = 150\Omega$

A.CH2 跨接電阻兩端

示波器上顯現圖形

$$V_{i,pp} = V_{R,pp} =$$

$$\Delta t = \phi =$$

$$L_1 = \mu_0 N_1^2 A_1 / \ell_1 =$$

$$L_1 = R \tan \phi / \omega =$$

B. CH2 跨接螺線管L1 兩端

示波器上顯現圖形

					$V_{L,pp} =$

3. 螺線管 L_2 、 $R = 500\Omega$

A.CH2 跨接電阻雨端

示波器上顯現圖形

B. CH2 跨接螺線管L₂ 兩端

示波器上顯現圖形

$$V_{i,pp} = V_{R,pp} =$$

$$\Delta t = \phi =$$

$$L_2 = \mu_0 N_2^2 A_2 / \ell_2 =$$

$$L_2 = R \tan \phi / \omega =$$

 $V_{L,pp} =$

- 4. 螺線管 L_2 、 $R = 1000\Omega$
- A.CH2 跨接電阻兩端

示波器上顯現圖形

$$V_{i,pp} = V_{R,pp} =$$

 $\Delta t = \phi =$

$$L_2 = \mu_0 N_2^2 A_2 / \ell_2 =$$

$$L_2 = R \tan \phi / \omega =$$

B. CH2 跨接螺線管 L_2 兩端

示波器上顯現圖形

 $V_{L,pp} =$

二、其他一電路法:f = 50kHz; $R = 1000\Omega$

1. CH1 跨接電阻兩端、CH2 跨接螺線管 L_2 兩端、CH2 按下反相鍵

示波器上顯現圖形

 $\Delta t =$

$$\phi_{R,L2} =$$

2.CH1 跨接電阻兩端、CH2 跨接電感兩端、示波器切換至利薩如圖形模式

$R = 1000\Omega$ 時利薩如圖形

R=1500Ω時利薩如圖形

 $R = 2000\Omega$ 時利薩如圖形

三、串聯與並聯一電路法: f = 50kHz

 $1.螺線管L_1$ 、螺線管 L_2 並聯、**CH2**跨接電阻兩端

示波器上顯現圖形

D					
<i>K</i> =					
$\Delta t_P =$					
<i>d</i> –					
$\varphi_P =$					
-					
$L_P =$					

=

2. 螺線管 L_1 、螺線管 L_2 串聯、CH2 跨接電阻雨端

			-			
示波	哭	F	頿	珇	晑	形
/\ //X	777		in H	-		11

					_	
						R =
						$\Delta t_s =$
						4
						$\varphi_{_S} =$
						$L_S =$

四、串聯與並聯-直接法:

輸出	L_1	L_2	L_P	L_{S}
電路法				
直接法				

五、互感現象: f = 50kHz、**CH2** 跨接螺線管 L_2 兩端、 $R = 100\Omega$

螺線管#2 與螺線管#1 平行

相距遠時,示波器上顯現圖形

螺線管#2 與螺線管#1 垂直

相距遠時,示波器上顯現圖形

相距近時,示波器上顯現圖形

	- •	 	 	-	

相距近時,示波器上顯現圖形

【示波器 GDS-1052-U 操作程序】USB 隨身碟請先插入

A信號設定

- ①示波器 CH1、CH2 直接接上信號產生器,按 Autoset,可以看到 CH1、CH2 雨組信號。
- ②按 Measure,可看到峰對峰值、頻率。微調信號產生器以符合實驗條件。
- B量測【步驟二、四】實驗中信號源接腳不用更改,只需更改 CH1、CH2 接腳 ①連接好電路接線後,按 Autoset,可以看到 CH1、CH2 兩組信號。
- ②按 Measure,可看到峰對峰值、頻率。。
- ③轉 **VOLTS/DIV** 旋鈕,使 CH1、CH2 兩組信號單位為 1V。
- ④轉 VERTICAL 旋鈕移動波型,左邊有三角指標參考,使 CH1、CH2 波型置中。
- ⑤按 Save/Recall 兩次,按儲存畫面,再按儲存,圖型即存於隨身碟中。
- 有需要量測Δt者,則進行⑥~⑨,無者直接跳⑩
- **⑥按 Measure**
- ⑦轉 TIME/DIV 旋鈕放大信號,轉 HORIZONTAL 旋鈕移動波型,

一步步調整至適合觀測波峰位置。

- ⑧按 Cursor、按 X<->Y 使畫面選項出現 $X_1 \times X_2$ 。
 - 按 X_1 後,轉 VARIABLE,使 X_1 與 V_i 波峰相交。
 - 按 X_2 後,轉 VARIABLE,使 X_2 與 V_R 波峰相交。
 - 讀取 X_1X_2 時間即為 Δt
- ⑨按 Cursor 取消水平游標

⑩依序按 Autoset、Measure 回到①,改變實驗條件重覆①~⑩至實驗完成。

C量測【步驟三】

- ①連接好電路接線後,按Autoset,可以看到CH1、CH2兩組信號。
- ②按 CH2,按反相將反相打開。。
- ③~⑨同前述
- ⑩按 HORIZONTAL 的 MENU,按 XY 即出現利薩如圖型。
- 1)按 Save/Recall 兩次,按儲存畫面,再按儲存,圖型即存於隨身碟中。
 12更改電阻值,重覆(1)至實驗完成。

D量測【步驟五】

①連接好電路接線後,按Autoset,可以看到 CH1、CH2 兩組信號。

②按 Measure,可看到峰對峰值、頻率。。

- ③轉 **VOLTS/DIV** 旋鈕,使 CH1 信號單位為 1V、CH2 信號單位為 100mV。
- ④轉 VERTICAL 旋鈕移動波型,左邊有三角指標參考,使 CH1、CH2 波型置中。

⑤按 Save/Recall 兩次,按儲存畫面,再按儲存,圖型即存於隨身碟中。

⑥改變實驗條件,重覆⑤至實驗完成。

【討論】